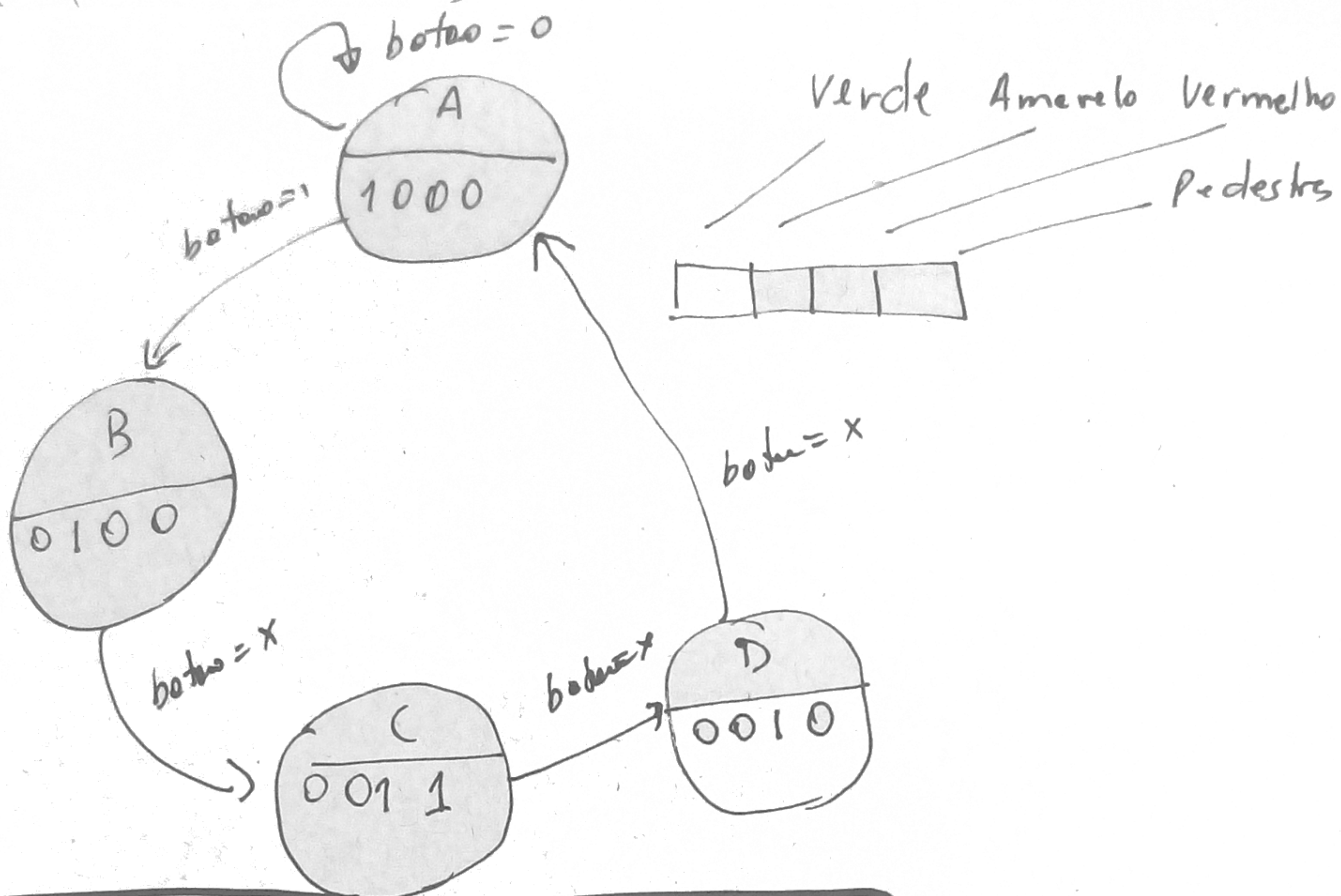


3



Estado Atual/Sendo	Prox	
	botoes = 0 1111 1000	botoes = 1 1111 1000
A(00) 1000	A 0x 0x (00)	B 0x 1x (01)
B(01) 0100	C 1x x0 (11)	C 1x x0 (11)
C(11) 0011	D x0 x1 (10)	D x0 x1 (10)
D(10) 0010	A x1 0x (00)	A x1 0x (00)

J	K	
0	0	0
0	1	0
1	0	1
1	1	1

J	K	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

J	K	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

J	K	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

J	K	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1

J	K	
0	0	0
0	1	1
1	0	0
1	1	1